

Introducción al Diseño Lógico (E0301)

Ingeniería en Computación

Gerardo E. Sager

Clase 5 curso 2021

Introducción al Diseño Lógico

- *Temas que se tratan*
 - Variables booleanas o lógicas
 - Tablas de verdad. (TdV)
 - Ejemplos de TdV para compuertas AND, NAND, OR, y NOR, y el circuito inversor NOT.
 - Expresiones booleanas para compuertas lógicas.
 - Teoremas de Boole y DeMorgan para simplificar expresiones lógicas.

Variables booleanas o lógicas

- **Constantes y Variables Booleanas:**
 - Solamente puede adoptar dos valores
 - Muchas veces se utilizan distintas palabras como sinónimos de estos valores. En la tabla se muestran los más usuales

0 lógico	1 lógico
Falso	Verdadero
Apagado	Encendido
Bajo	Alto
No	Si
Interruptor abierto	Interruptor cerrado

Operaciones lógicas


- Operaciones básicas
 - Conjunción: AND, Y, intersección. $(A \bullet B)$
 - Disyunción inclusiva : OR, Ó, unión. $(A+B)$
 - Negación: Not, No, complemento. $(\neg A)$ o también \overline{A}
- Minterm o minitérmino
 - Expresión con una o más variables no repetidas, directas o negadas, relacionadas entre sí mediante conjunción
 - Ejemplos: $\overline{A} \cdot B \cdot C$ $x \cdot \overline{y} \cdot z$
- Maxterm o maxitérmino
 - Expresión con una o más variables no repetidas, directas o negadas, relacionadas entre sí mediante disyunción inclusiva
 - Ejemplos: $(\overline{A} + B + C)$ $(x + \overline{y} + z)$

Tablas de Verdad (TdV)

- La Tabla de Verdad describe la relación entre entradas y salidas.
- Los valores posibles de las entradas y salidas son valores binarios (0 o 1).
- El número de entradas define la cantidad de combinaciones posibles a considerar
- N entradas $\rightarrow 2^N$ combinaciones
- Deben listarse todas las combinaciones posibles de entradas y los valores que toma la salida para cada combinación.
- Esto puede interpretarse como que la TdV, define una *función lógica* cuyo dominio son las combinaciones posibles de entradas y su imagen son los valores que adopta la salida en cada caso


Tablas de Verdad 1, 2, 3 y 4 variables

A	x
0	0
1	1

 


1 entrada → 2 combinaciones

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

 


3 entradas → 8 combinaciones

A	B	x
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

 

2 entradas → 4 combinaciones

A	B	C	D	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

 


4 entradas → 16 combinaciones

Tablas de verdad de funciones lógicas

A	x
0	1
1	0



A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

A	B	x
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



- De una variable: NOT
 - Invierte el valor lógico de la entrada
- De dos variables OR, AND, XOR
 - OR da una salida Verdadera, cuando cualquiera de sus entradas es verdadera
 - AND da una salida Verdadera cuando todas sus entradas son Verdaderas
 - XOR da una salida Verdadera si sus entradas son distintas.

Funciones y compuertas


- Las primeras implementaciones de funciones lógicas digitales recibieron el nombre de compuertas lógicas (*logical gates*).
- La Compuerta NOT (También llamada INVERSOR) tiene una sola entrada.
 - NOT: la salida es opuesta a la entrada.
- Los tipos más comunes que poseen más de una entrada son OR, NOR, AND, NAND, XOR y XNOR.
 - OR: la salida es verdadera si cualquier entrada es verdadera.
 - NOR: la salida es la opuesta a la de la OR.
 - AND: la salida es verdadera si todas las entradas son verdaderas.
 - NAND: la salida es la opuesta a la AND.
 - XOR: (Or Exclusiva o disyunción exclusiva) la salida es verdadera si un número impar de entradas es verdadera.
 - XNOR: XOR Negada, la salida es verdadera si un número par de entradas es verdadera.

Funciones y compuertas

- Las funciones lógicas pueden denotarse de distintas maneras, hemos visto la TdV y los nombres de algunas de ellas. También pueden representarse de manera gráfica con los símbolos de compuerta que veremos más adelante o con una notación de tipo algebraico que permite operar matemáticamente (álgebra de boole)
- Función NOT: si la entrada es x la salida es \bar{x} . Como es difícil escribir la barra sobre la variable, se suele usar otra notación $\bar{x} = \backslash x$.
- Función AND: si las entradas son A y B , y la salida es x , se escribe como si fuera un producto $x = A \cdot B = AB$
- Función OR: si las entradas son A y B , y la salida es x , se escribe como si fuera una suma: $x = A + B$
- XOR: si las entradas son A y B , y la salida es x , se escribe como se muestra a continuación: $x = A \oplus B$
- NAND: si las entradas son A y B , y la salida es x , se escribe como se muestra a continuación: $x = \overline{AB} = \backslash (AB)$
- NOR: si las entradas son A y B , y la salida es x , se escribe como se muestra a continuación: $x = \overline{A + B} = \backslash (A + B)$
- XNOR: si las entradas son A y B , y la salida es x , se escribe como se muestra a continuación: $x = \overline{A \oplus B} = \backslash (A \oplus B)$

Compuerta OR

 Compuerta OR de tres entradas, Función y Tabla de Verdad




A	B	C	$x = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Compuerta AND



Compuerta AND de tres entradas, Función y Tabla de Verdad

A	B	C	$x = ABC$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

Compuerta Not o Inversor

  El inversor genera una salida que es la opuesta de la entrada para todos los puntos de la señal de entrada. La operación se llama también NOT o complementación.



**Siempre que la entrada sea = 0, salida = 1,
y viceversa.**

Equivalencia entre compuertas y operaciones booleanas

Sumario de reglas para OR, AND y NOT

OR

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

AND

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$




NOT

$$\overline{0} = 1$$

$$\overline{1} = 0$$

Cualquier operación booleana puede escribirse mediante estas tres operaciones elementales

  
 
Equivalencia entre compuertas y operaciones booleanas



Como estas compuertas implementan las operaciones elementales, con ellas se puede implementar cualquier operación booleana.

Equivalencia entre compuertas y operaciones booleanas

  El símbolo AND en un circuito lógico dice que la salida va a ir a HIGH **sólo** si **todas** las entradas son HIGH





El símbolo OR dice que la salida va a ir a HIGH cuando **cualquier** entrada sea HIGH

Operaciones y Precedencia

- En una expresión booleana, se analiza de izquierda a derecha.
- La operación AND (\bullet) tiene precedencia sobre la operación OR (+).
- Como en la multiplicación, la operación AND puede tomarse como implícita $ABC=A\bullet B\bullet C$
- Si se quiere explicitar o modificar la precedencia puede utilizarse paréntesis:
 - $A+BC=A+(BC)$
 - $x=(A+B)C$ es distinto que $x=A+BC$
- La operación de negación tiene la mayor precedencia \ $AB = (\neg A)\bullet B$

  Ejemplos: Análisis

- Determinar cual es la función lógica que implementa un circuito dado



- También se procede de izquierda a derecha y se va operando con los resultados parciales como se muestra en las figuras.

Ejemplos: Análisis



- Determinaremos las tablas de verdad de ambos circuitos.

$x=A \cdot B + C$			
A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$x=(A+B) \cdot C$			
A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Se ve claramente que son distintas

Ejemplos. Se animan a hacer la TdV?

 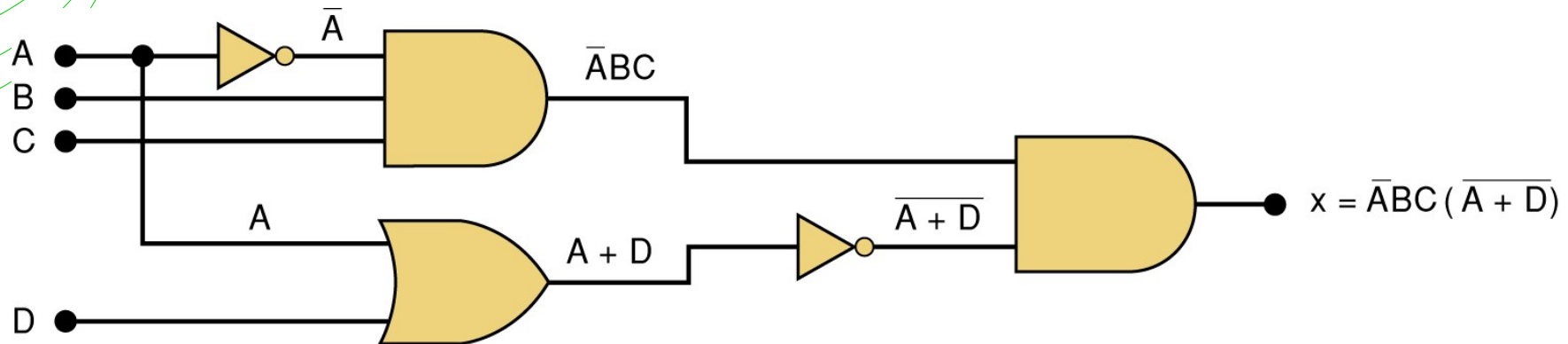

Evaluar expresiones booleanas

- **Reglas para la evaluación de expresiones booleanas:**
 - Realizar todas las inversiones de términos simples.
 - Realizar todas las operaciones dentro de paréntesis.
 - Realizar las operaciones AND antes que las OR a menos que los paréntesis indiquen otra cosa.
 - Si una expresión tiene una barra sobre ella, realizar todas las operaciones dentro de la expresión y luego invertir el resultado.

Teoremas de Boole (Propiedades)

Una Variable

1. $x.0 = 0$

2. $x.1 = x$

3. $x.x = x$

4. $x.\overline{x} = 0$

5. $x+0 = x$

6. $x+1 = 1$

7. $x+x = x$

8. $x+\overline{x} = 1$

Dos Variables

9. $x + y = y + x$ (conmutativa)

10. $x.y = y.x$ (conmutativa)

11. $x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$ (asociativa)

12. $x. (y . z) = (x . y) . z = x.y.z = xyz$ (asociativa)

13. a) $x (y + z) = x y + x z$ (distributiva)

b) $(w + x) (y + z) = wy + wz + xy + xz$ (distributiva)

14. $x + xy = x$

15. a) $x + \overline{x} y = x + y$ b) $\overline{x} + xy = \overline{x} + y$

Teoremas de De Morgan

$$\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$
$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$

Son muy útiles para simplificar expresiones booleanas.
Puede demostrarse fácilmente que además:

$$\overline{x + y + z} = \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z}$$

$$\overline{x \cdot y \cdot z} = \overline{x} + \overline{y} + \overline{z}$$

Ejemplos:

$$z = \overline{(\overline{A} + C)(B + \overline{D})} = \overline{(\overline{A} + C)} + \overline{(B + \overline{D})} = \overline{\overline{A}} \overline{C} + \overline{B} \overline{\overline{D}} = A \overline{C} + \overline{B} D$$

$$z = \overline{A + \overline{B} + C} = \overline{A} \overline{\overline{B}} \overline{C} = \overline{A} B \overline{C}$$

$$z = \overline{(A + BC)(D + EF)} = \overline{(A + BC)} + \overline{(D + EF)} = \overline{A} \overline{(BC)} + \overline{D} \overline{(EF)}$$
$$= \overline{A} (\overline{B} + \overline{C}) + \overline{D} (\overline{E} + \overline{F}) = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{C} + \overline{D} \overline{E} + \overline{D} \overline{F}$$

Formas canónicas

- Se definen dos formas canónicas de expresión booleana
 - Conjunción de maxitérminos o “Producto de Sumas”
 - Ejemplo $(A + \neg B)(\neg A + B)$
 - Disyunción de minitérminos o “Suma de Productos”
 - Ejemplo $A \neg B + \neg A B$
- Podemos llevar cualquier expresión booleana a una forma canónica, operando sobre ella mediante los teoremas de Boole y De Morgan.
- En los ejemplos de la transparencia anterior se han llevado las expresiones a la forma de una “suma de productos”.